

# 第七章 异步时序电路

## 异步时序电路的分析

## 7.2 异步时序电路

### 7.2.1 异步时序电路的分析

脉冲异步时序电路的分析方法和同步时序电路类似，惟一的区别是还需考虑一个**时钟方程**。

1、列方程组 **时钟方程**、状态方程、激励方程和输出方程。

2、根据方程组列出状态转换表

3、作出状态图

4、作出时序图(时间图、工作波形图)

5、用文字描述电路的功能




解：此为异步时序电路，Moore型。
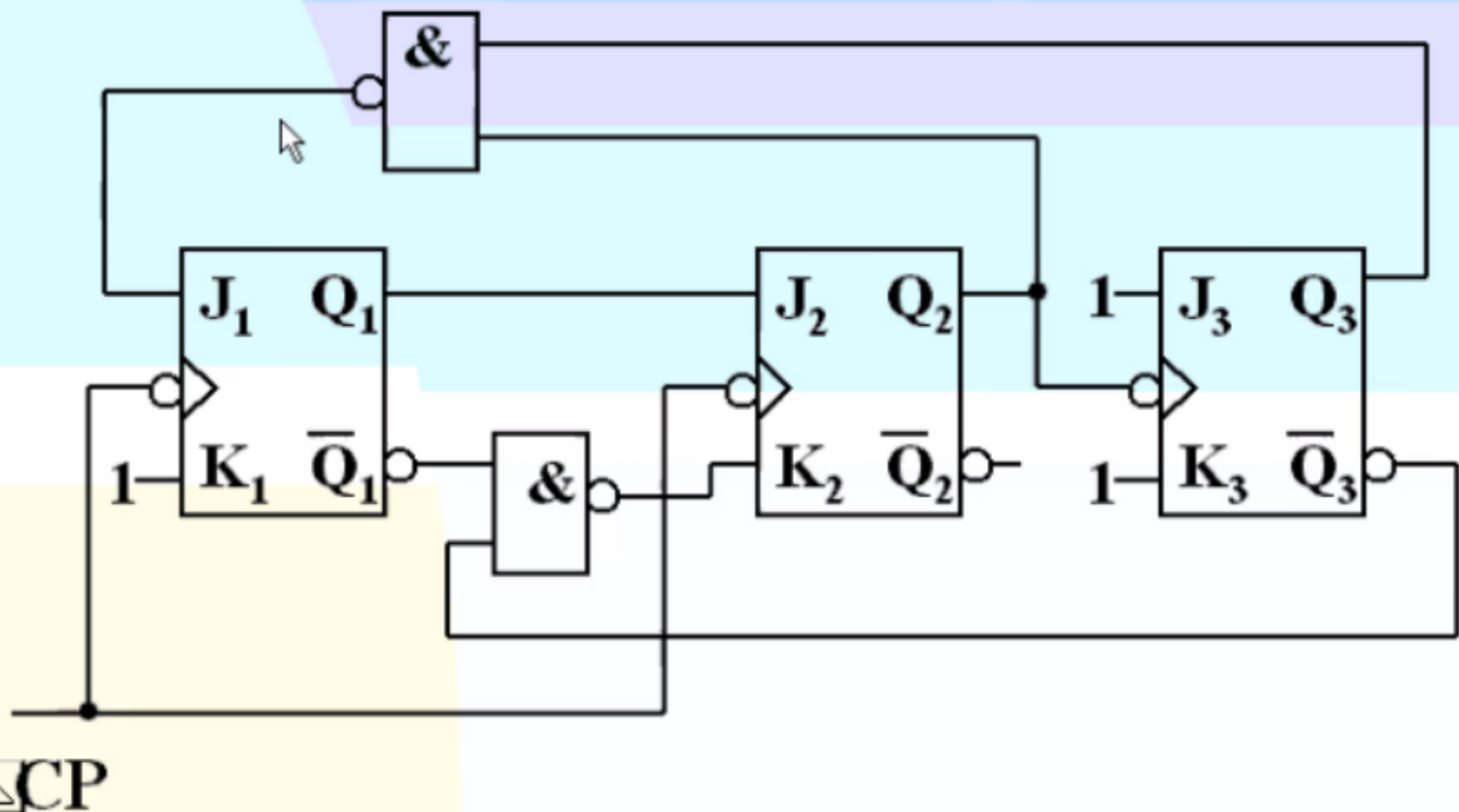
### 1) 时钟方程


$$CP_2 = CP_1 = CP \quad (\text{外部时钟})$$

$$CP_3 = Q_2^n \quad (Q_2^n \text{ 的} \downarrow)$$


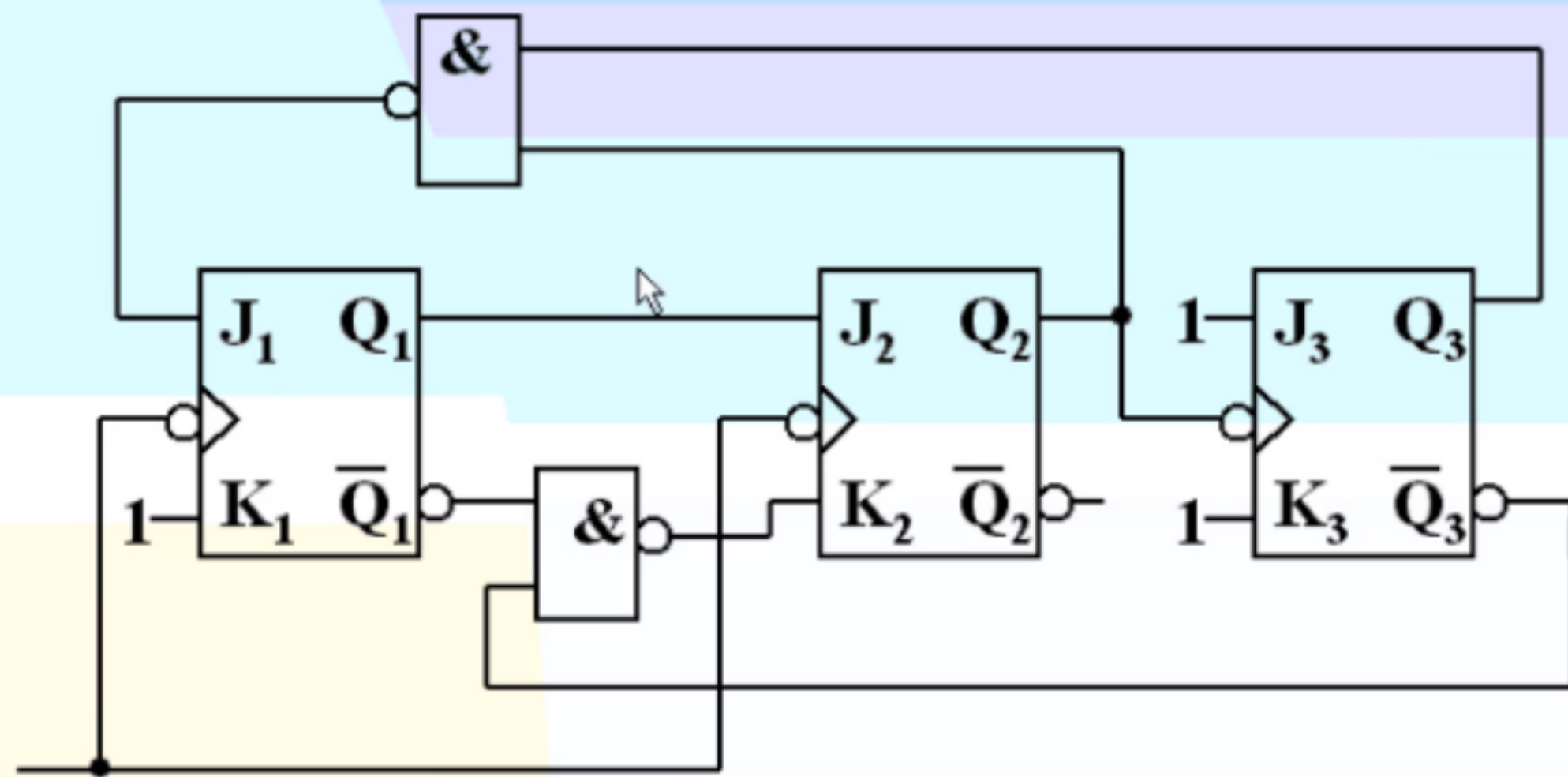
## 2) 驱动方程 (输入方程)

$$\begin{cases} J_1 = \overline{Q_2^n} Q_3^n \\ K_1 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} J_2 = Q_1^n \\ K_2 = \overline{Q_1^n} \overline{Q_3^n} \end{cases} \quad \begin{cases} J_3 = 1 \\ K_3 = 1 \end{cases}$$



### 3) 状态方程

由  $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

得:  $Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n Q_3^n} \bar{Q}_1^n$

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n \bar{Q}_2^n + \bar{Q}_1^n \bar{Q}_3^n Q_2^n$$

$$Q_3^{n+1} = \bar{Q}_3^n \bullet CP_3$$

$$\begin{cases} J_1 = \overline{Q_2^n Q_3^n} \\ K_1 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_2 = Q_1^n \\ K_2 = \overline{Q_1^n Q_3^n} \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_3 = 1 \\ K_3 = 1 \end{cases}$$




#### 4) 状态表

$Q_3^n$	$Q_2^n$	$Q_1^n$	$CP_3 = Q_2(\neg Q_1)$	$Q_3^{n+1}$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$
0	0	0	0 $\longrightarrow$ 0	0	1	1
0	0	1	0 $\longrightarrow$ 1	1	0	0
0	1	0	1 $\longrightarrow$ 1	1	1	1
0	1	1	1 $\longrightarrow$ 0	0	0	0
1	0	0	0 $\longrightarrow$ 0	0	1	1
1	0	1	0 $\longrightarrow$ 1	1	0	0
1	1	0	1 $\longrightarrow$ 0	0	0	0
1	1	1	1 $\longrightarrow$ 0	0	0	0

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n Q_3^n} \overline{Q_1^n}$$


$$Q_2^{n+1} = Q_1^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} \overline{Q_3^n} Q_2^n$$

## 5) 状态图

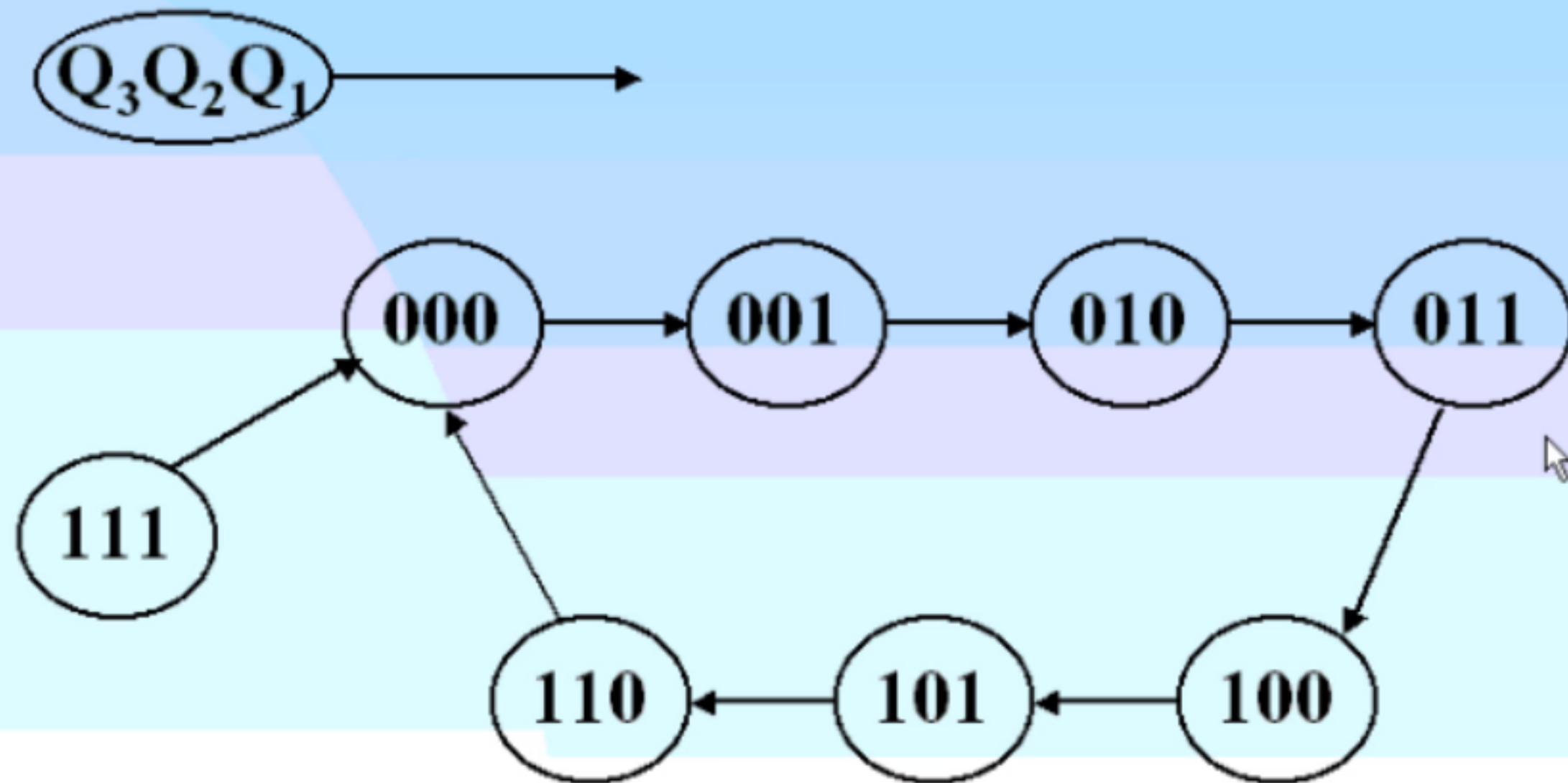




## 6) 波形图

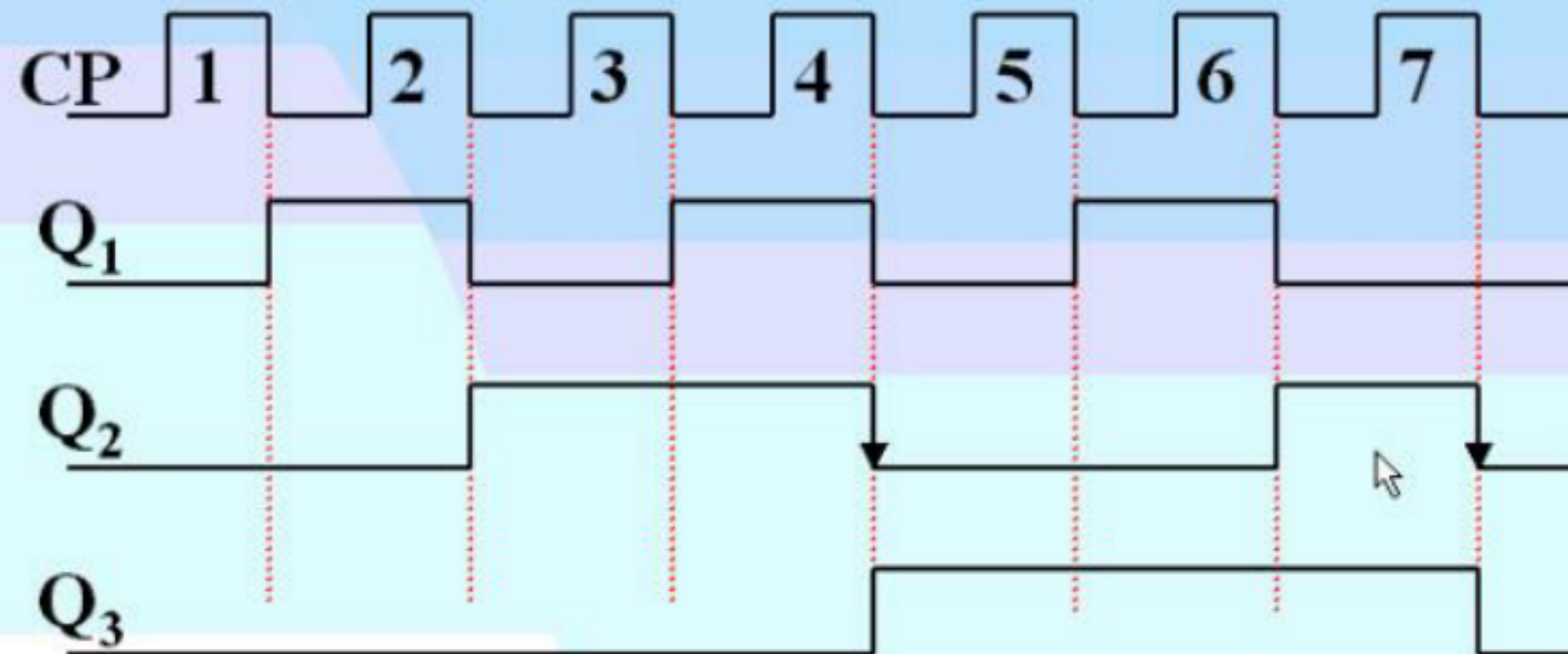

功能: 具有自启动能力的异步七进制计数器。

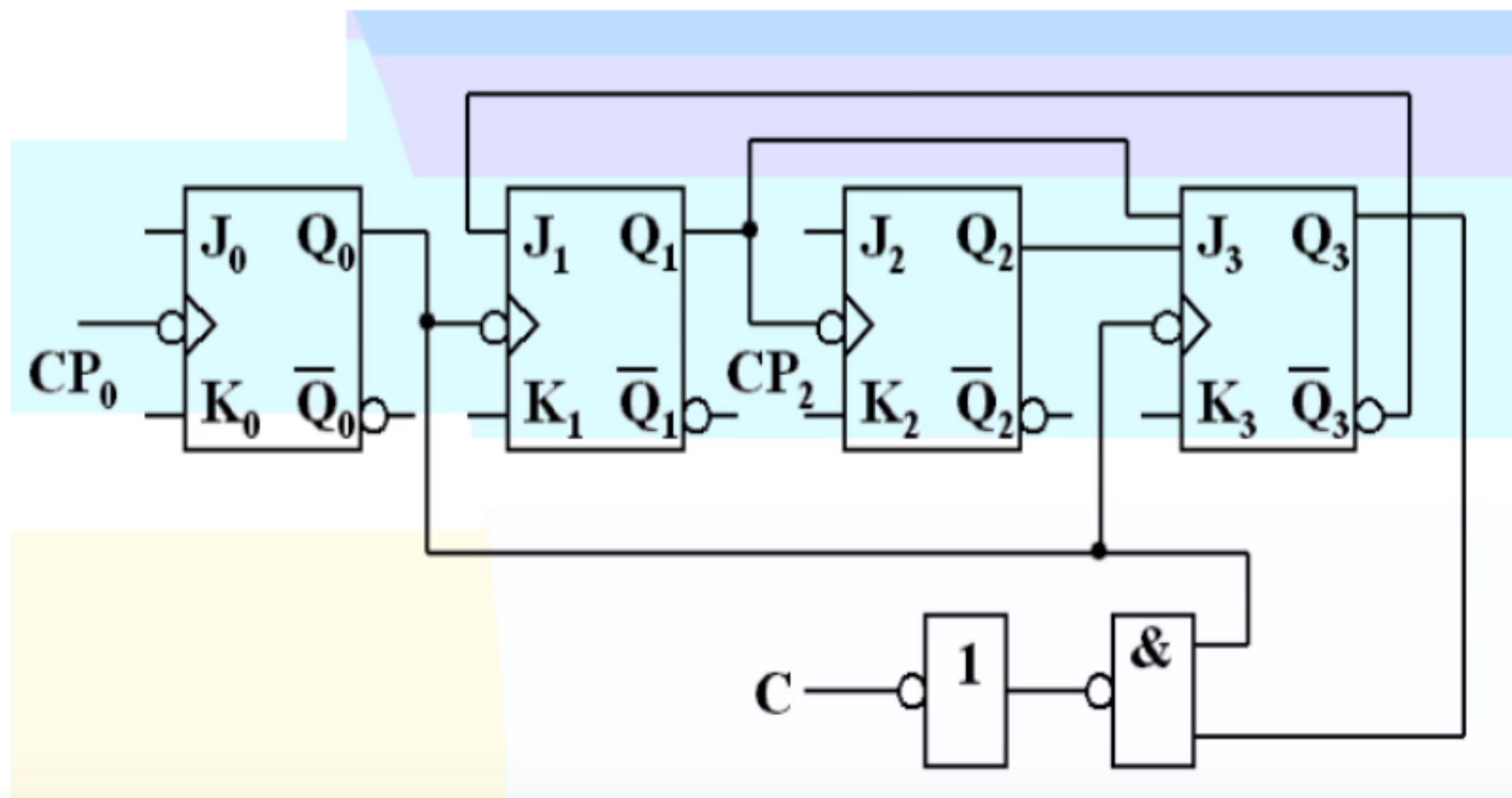


例2.分析图示电路。(P<sub>232</sub>)

### 1) 时钟方程


$$CP_0 = CP, \quad CP_1 = CP_3 = Q_0$$

$$CP_2 = Q_1$$

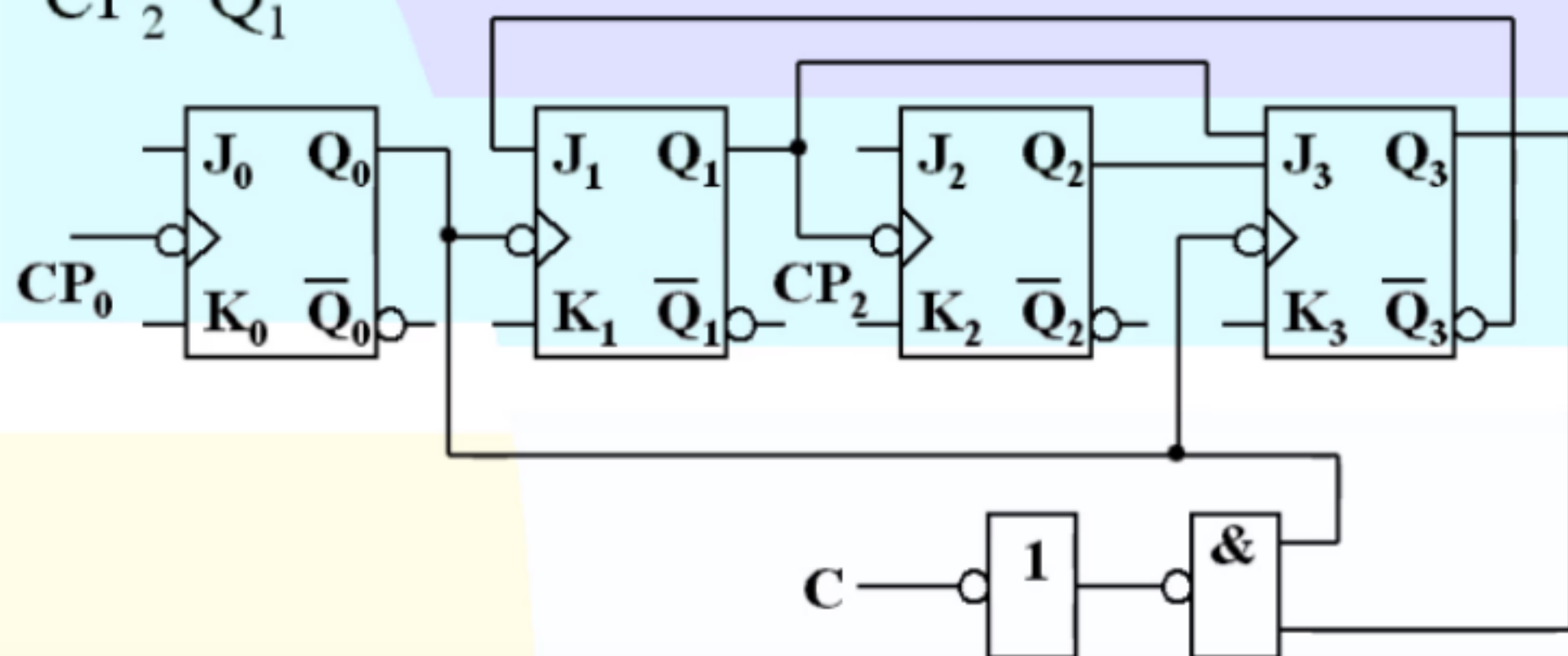
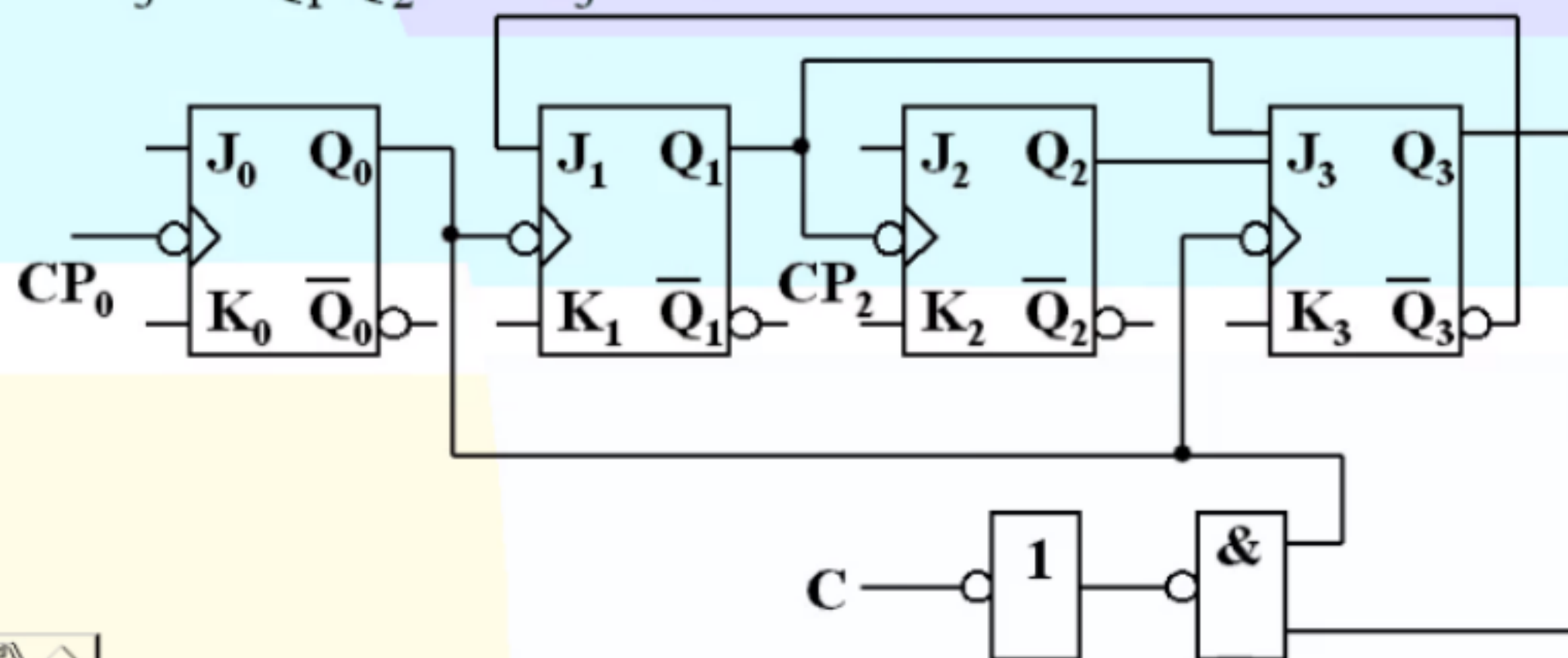
## 2) 驱动方程 (输入方程)

$$\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = \bar{Q}_3, \quad K_1 = 1 \\ J_2 = K_2 = 1 \\ J_3 = Q_1 Q_2, \quad K_3 = 1 \end{cases}$$



### 3) 输出方程

$$C = Q_3 Q_0$$

### 4) 状态方程

由  $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

得:  $Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0 \bullet CP_0$

$$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_3 \bar{Q}_1 \bullet CP_1$$

$$Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2^n \bullet CP_2$$

$$Q_3^{n+1} = Q_1 Q_2 \bar{Q}_3^n \bullet CP_1$$


$$\left\{ \begin{array}{l} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = \bar{Q}_3, \quad K_1 = 1 \\ J_2 = K_2 = 1 \\ J_3 = Q_1 Q_2, \quad K_3 = 1 \end{array} \right.$$

## 5) 状态转换表

$Q_3^n$	$Q_2^n$	$Q_1^n$	$Q_0^n$	$CP_1 = Q_0$	$CP_2 = Q_1$	$Q_3^{n+1}$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$
0	0	0	0	0 $\xrightarrow{\text{X}}$ 1	0 $\xrightarrow{\text{X}}$ 0	0	0	0	1
0	0	0	1	1 $\xrightarrow{\checkmark}$ 0	0 $\xrightarrow{\text{X}}$ 1	0	0	1	0
0	0	1	0	0 $\xrightarrow{\text{X}}$ 1	1 $\xrightarrow{\text{X}}$ 1	0	0	1	1
0	0	1	1	1 $\xrightarrow{\checkmark}$ 0	1 $\xrightarrow{\checkmark}$ 0	0	1	0	0
0	1	0	0	0 $\xrightarrow{\text{X}}$ 1	0 $\xrightarrow{\text{X}}$ 0	0	1	0	1
0	1	0	1	1 $\xrightarrow{\checkmark}$ 0	0 $\xrightarrow{\text{X}}$ 1	0	1	1	0
0	1	1	0	0 $\xrightarrow{\text{X}}$ 1	1 $\xrightarrow{\text{X}}$ 1	0	1	1	1
0	1	1	1	1 $\xrightarrow{\checkmark}$ 0	1 $\xrightarrow{\checkmark}$ 0	1	0	0	0
1	0	0	0	0 $\xrightarrow{\text{X}}$ 1	0 $\xrightarrow{\text{X}}$ 0	1	0	0	1
1	0	0	1	1 $\xrightarrow{\checkmark}$ 0	0 $\xrightarrow{\text{X}}$ 0	0	0	0	0



## 6) 状态图

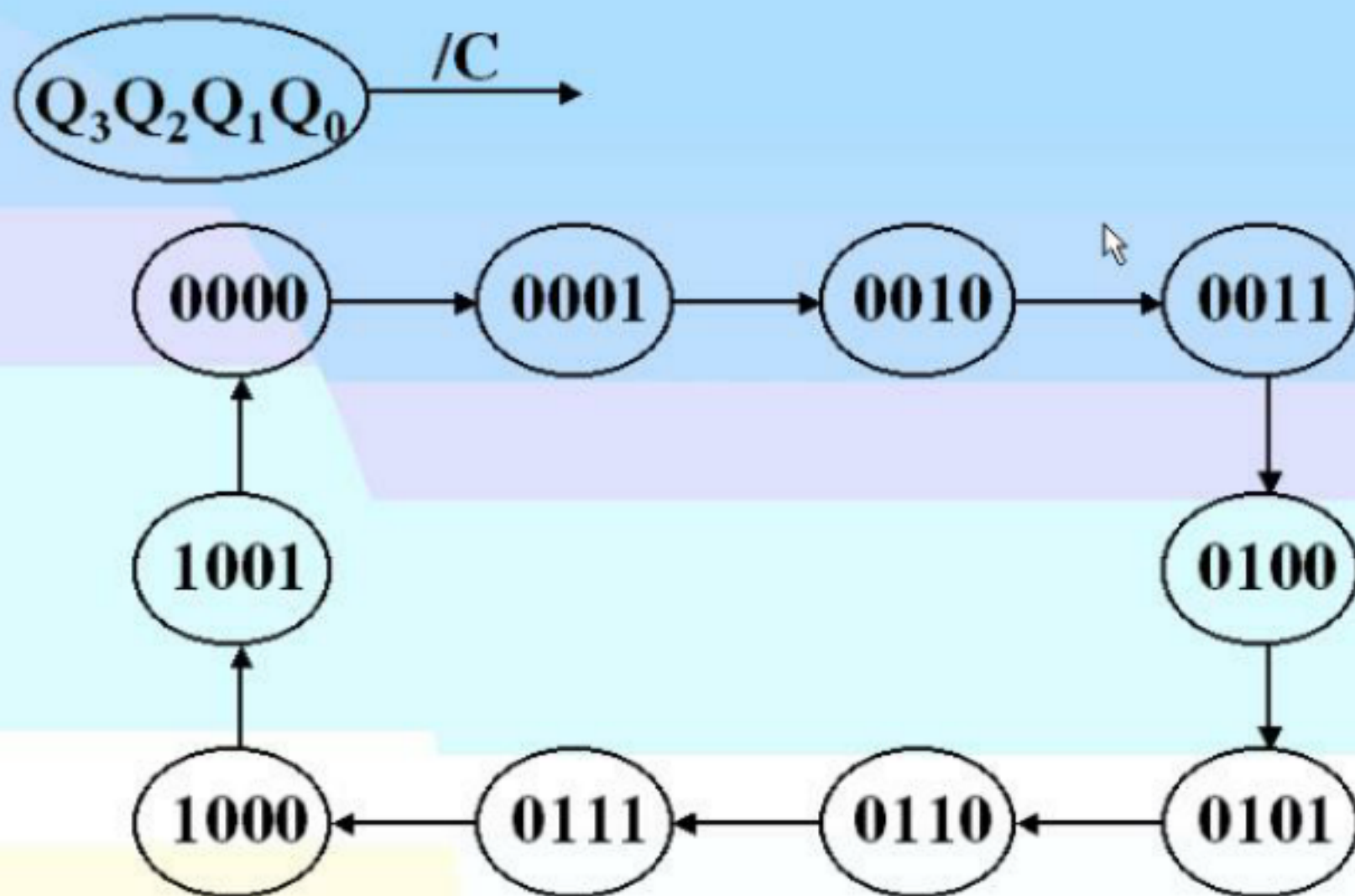

功能: 异步十进制加计数器